

集中講義令和8年2月24日～26日

コンピュータシステム入門

Day 1: デジタル回路の基礎 (1)

講師 陳 オリビア (大学院システム情報科学研究所)

TA GPT-5 Thinking (OPEN AI)

Gemini 2.5 pro (Google)

今日のスケジュール

	時間帯	モジュール	タイプ
午前中	10:00 ~ 11:30	イントロダクションとコンピュータの基本構成	講義
	11:30 ~ 11:45	Coffee Break	
	11:45 ~ 12:30	コンピュータの分解	Demo
	12:30 ~ 13:30	Lunch Break	
午後	13:30 ~ 14:30	情報のデジタル表現	講義
	14:30 ~ 15:00	「デジタルの自分」を分解してみよう	演習
	15:00 ~ 15:15	Coffee Break	
	15:15 ~ 16:30	デジタル回路の基礎 (1)	講義
	16:30 ~ 17:00	論理ゲートで遊ぼう	演習

モジュール3：デジタル回路の基礎（1）

01

計算する機械へ

03

組み合わせ回路

02


論理ゲート

04

CPUの心臓部
「ALU」


前回の復習：コンピュータの5大装置

- 入力：人・環境→データ
- 出力：データ→人・物理世界



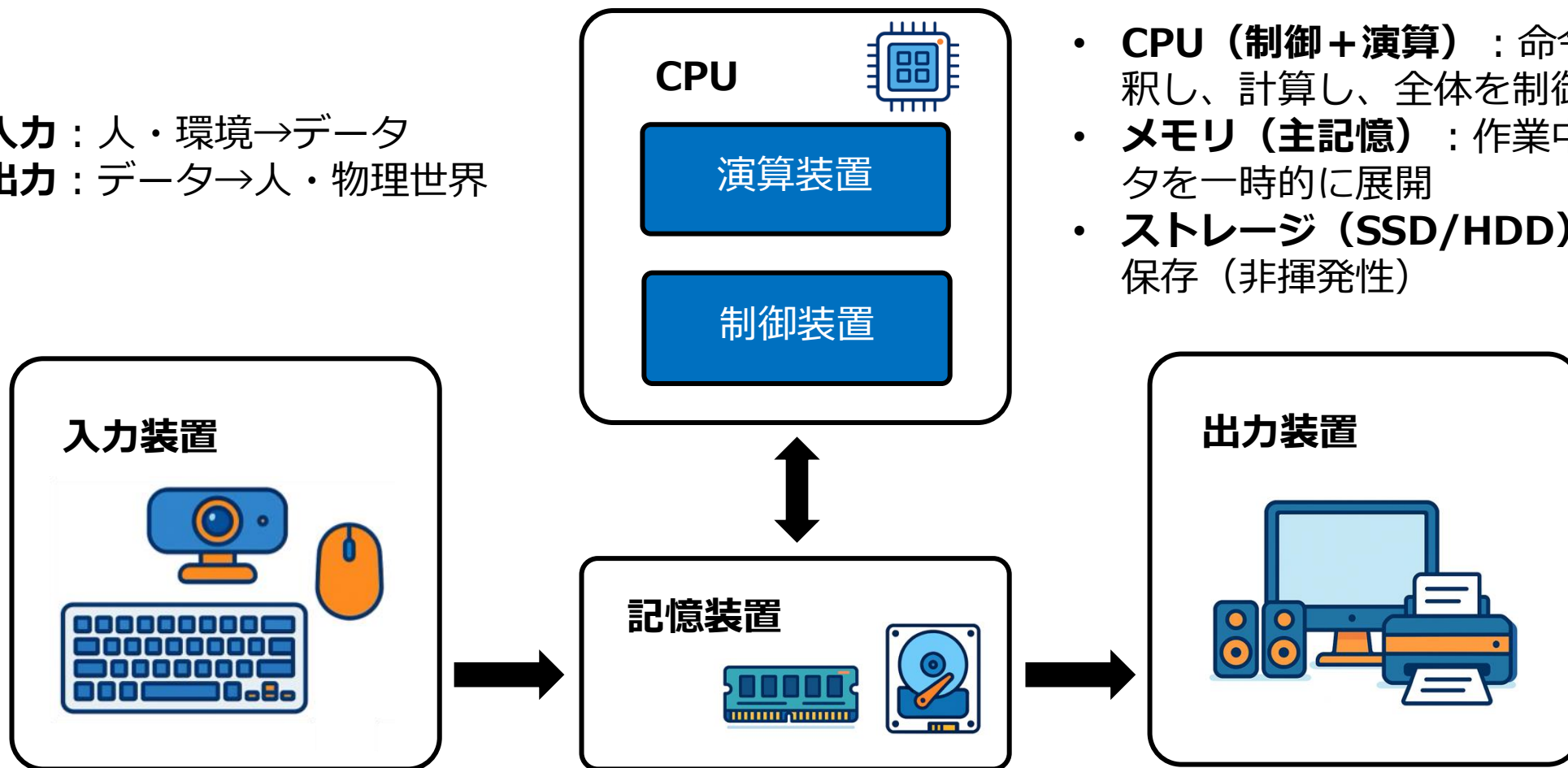


- **CPU (制御+演算)**：命令を解釈し、計算し、全体を制御
- **メモリ (主記憶)**：作業中のデータを一時的に展開
- **ストレージ (SSD/HDD)**：長期保存 (非揮発性)

 
$$\begin{array}{r} 0101 \\ +001 \\ \hline ? \end{array} =$$




再び「スイッチ」の話へ

   デジタルは **2値** : ON(1) / OFF(0)電気的には **High / Low** の電圧
(しきい値より上=1、下=0)

スイッチ

 


論理 (デジタル) 回路

 

CPU

CPU のスイッチはどう進化してきた？

 


リレー

1930s





真空管

1940s

 


トランジスタ

1960s

  

MOSFT

1980s

 

FinFET

2010s



GAA



2020s

サイズ↓
消費電力↓
速度↑
安定性↑
集積度↑

🌐 スイッチの進化

トランジスタ = コンピュータを支える「電子スイッチ」

  
- トランジスタは複数種類ある (Bipolar Transistors, MOSFETs, IGBTs)
- 集積回路 (CPU/メモリ) の主役は MOSFET (CMOS)



- 電圧が電流を制御する：ゲート電圧で「流す／止める」が決まる

トランジスタ = コンピュータを支える「電子スイッチ」

 
- トランジスタは複数種類ある (Bipolar Transistors, MOSFETs, IGBTs)
- 集積回路 (CPU/メモリ) の主役は MOSFET (CMOS)



- 電圧が電流を制御する：ゲート電圧で「流す／止める」が決まる

トランジスタ = コンピュータを支える「電子スイッチ」

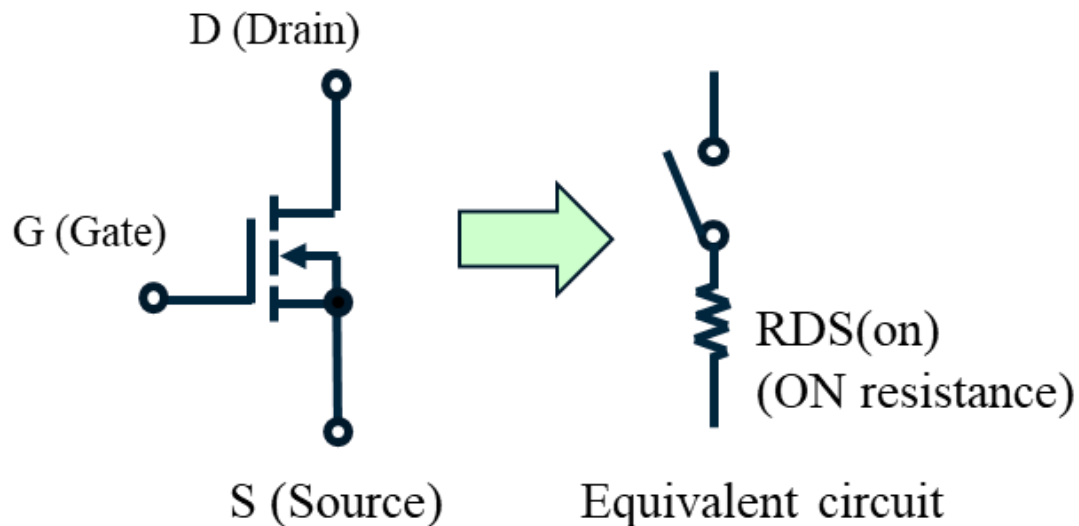- トランジスタは複数種類ある (Bipolar Transistors, MOSFETs, IGBTs)
- 集積回路 (CPU/メモリ) の主役は MOSFET (CMOS)



- 電圧が電流を制御する：ゲート電圧で「流す／止める」が決まる
- ON / OFF を 0 / 1 とみなす：これがデジタル回路の基本
- たくさん組み合わせると論理になる：論理回路・メモリ・CPU/GPUへ




Gordon Moore
(1929-2023)
Intel Co-founder

ムーアの法則

- 1~2年ごとに、同程度のコストでチップ上のトランジスタ数が約2倍になるという経験則
- 結果：計算あたりのコストが下がり、小型化・省電力・高機能化が進む
- 数式イメージ： $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T}$ ($T \approx 2$ 年)

よくある誤解

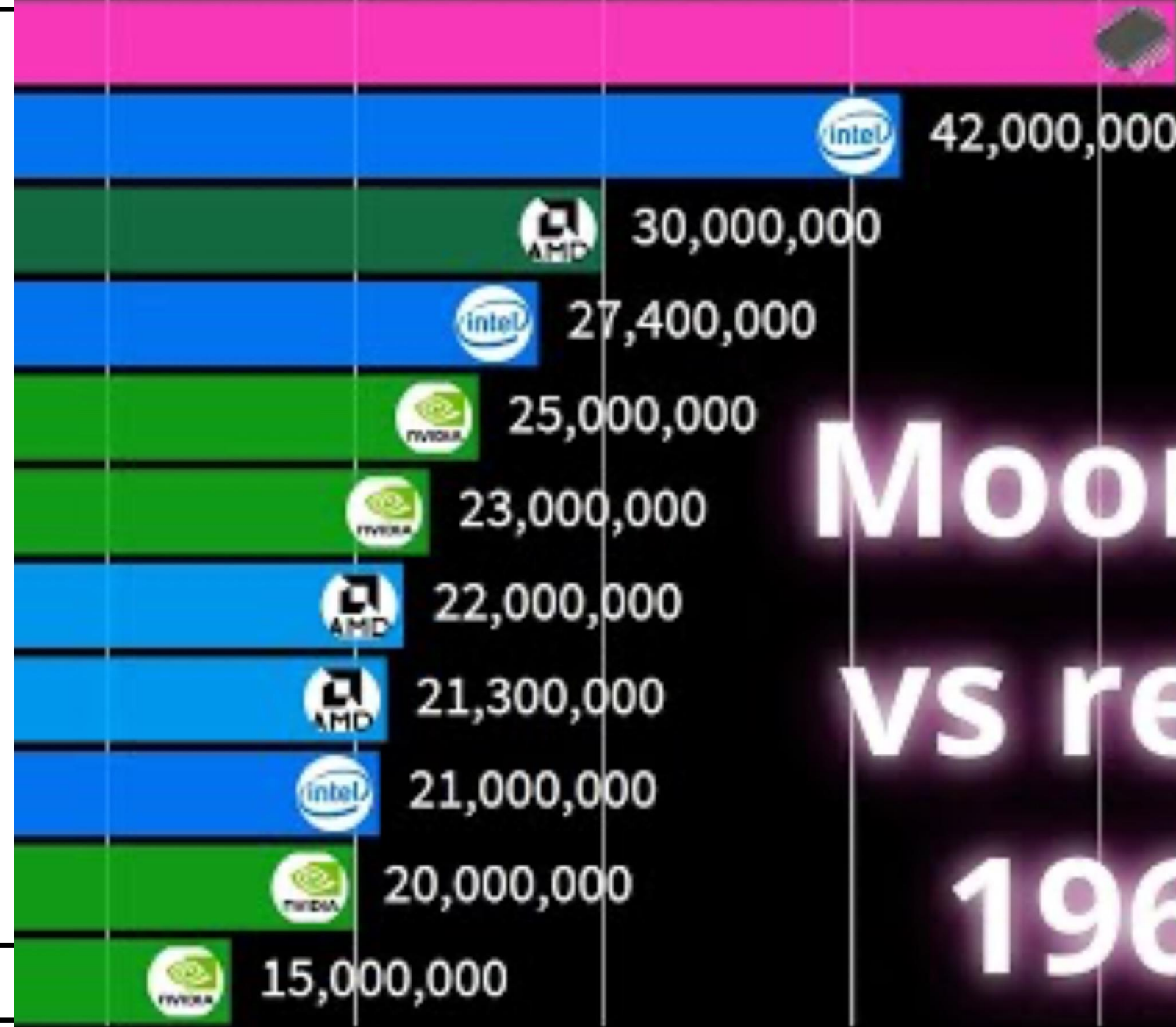- 物理法則ではなく産業トレンド
- 近年は電力の壁や製造コストで“周波数の倍増”は止まったが、密度・エネルギー効率は新構造 (FinFET/GAA) や先進パッケージング技術 (Chiplet/3D, HBM) で改善を継続



Moore's Law vs real CPUs 1965 - 2019

モジュール3：デジタル回路の基礎（1）

01

計算する機械へ

03

組み合わせ回路

02

論理ゲート

04

CPUの心臓部
「ALU」

計算の前に、まず「論理」

ブール代数（論理代数）：「1」と「0」だけでの演算を実現する

英国の数学者ジョージ・ブール（1815～1864）が考案

- 「1」と「0」 → 「真」と「偽」
- 「論理和」「論理積」「論理否定」（参考：四則演算は加減乗除）

OR

AND

NOT

命題 1 : 猫は動物の一種	...	真	(1)
命題 2 : 今年は昭和50年	...	偽	(0)

AND : 命題が 2 つとも真なら、真

OR : どちらか一方が真なら、真

NOT : 1 つの命題を対象とし、真と偽を逆に

論理演算① AND (論理積)

命題A：期末試験に合格する

命題B：レポートを提出する

結果：単位取得 (論理積)

命題A	命題B	結果
偽	偽	偽
真	偽	偽
偽	真	偽
真	真	真

真理値表

A	B	A · B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

論理演算② OR（論理和）

命題A：ICカードを使う

命題B：現金を使う

結果：買い物できる（論理和）

命題A	命題B	結果
偽	偽	偽
真	偽	真
偽	真	真
真	真	真

真理値表

A	B	A+B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

論理演算③ NOT（論理否定）

命題A：ドアがロックされている

結果：中に入る（論理否定）



命題A	結果
偽	真
真	偽

真理値表

A	$\neg A/A'$
0	1
1	0

論理から物理へ：「論理ゲート」

ブール論理の各演算を、トランジスタを組み合わせて物理的に実現した回路を論理ゲート

  

Interactive Logic Gate simulator interface. It features a central panel with a plug icon, the title "論理ゲート", and a green "Interactive" button. Below the title, it says "AND・OR・NOT・XOR を体験。スイッチから半加算器まで構築。" At the bottom, it shows a clock icon, "20-30分", and three stars. The interface is surrounded by logic gate symbols: AND, NOT, OR, and XOR.

[論理ゲートの詳細](#)

モジュール3：デジタル回路の基礎（1）

01

計算する機械へ

03

組み合わせ回路


02

論理ゲート


04

CPUの心臓部
「ALU」


組み合わせの威力

 


Circuit

 


CPU

 

Logic Gate

 

Transistor

 

小さなゲートから大きな計算へ

目標：2進数1桁の足し算

10進数の足し算


$$\begin{array}{r} 4 \\ + 5 \\ \hline 09 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ + 5 \\ \hline 14 \end{array}$$


2進数の足し算

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 01 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$




足し算を分解して考える

 

A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\text{Carry} = A \cdot B$$

$$\text{Sum} = A \oplus B$$

 

半加算器 Half Adder

下の桁からの繰り上がりを入れられない！

全加算器 (Full Adder) の回路構成

10進数の足し算


$$\begin{array}{r} 4 \\ + 5 \\ \hline 09 \\ + 7 \\ \hline 16 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9 \\ + 5 \\ \hline 14 \\ + 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

2進数の足し算


$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 00 \\ + 1 \\ \hline 01 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 01 \\ + 0 \\ \hline 01 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 01 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \\ + 1 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\{Ca, S\} = A + B + C$$


全半加算器 Full Adder

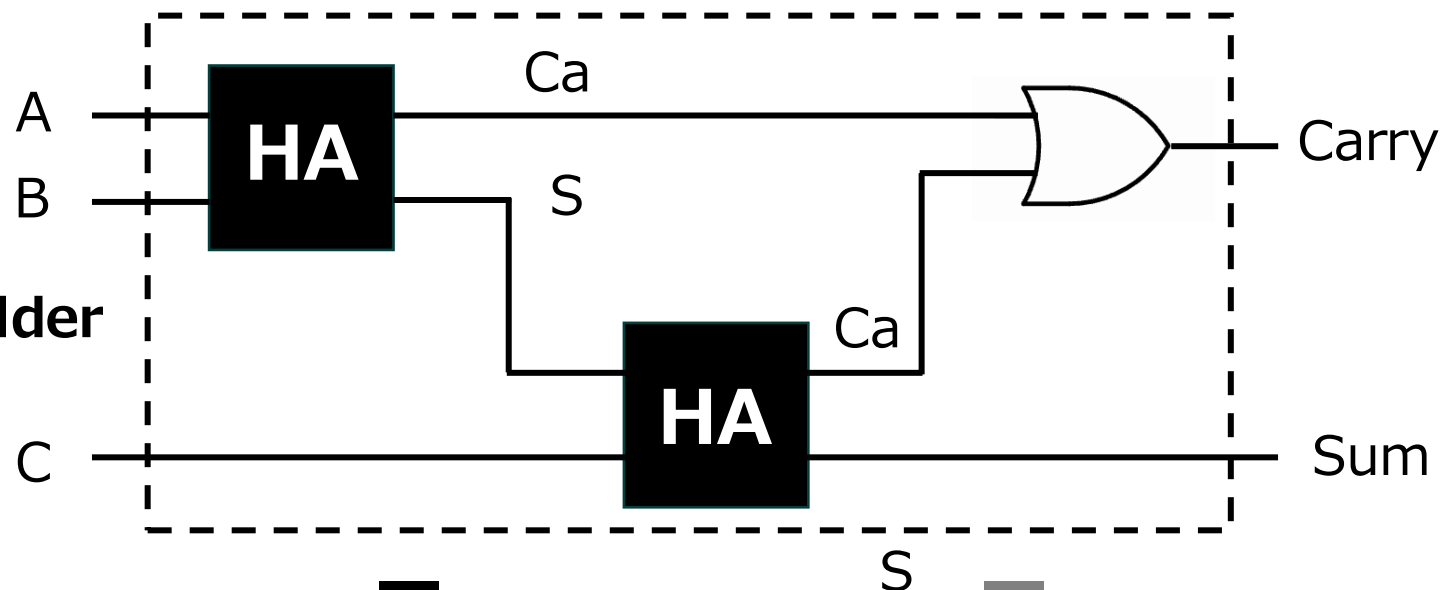

リップルキャリー加算器 (Ripple Carry Adder: RCA)

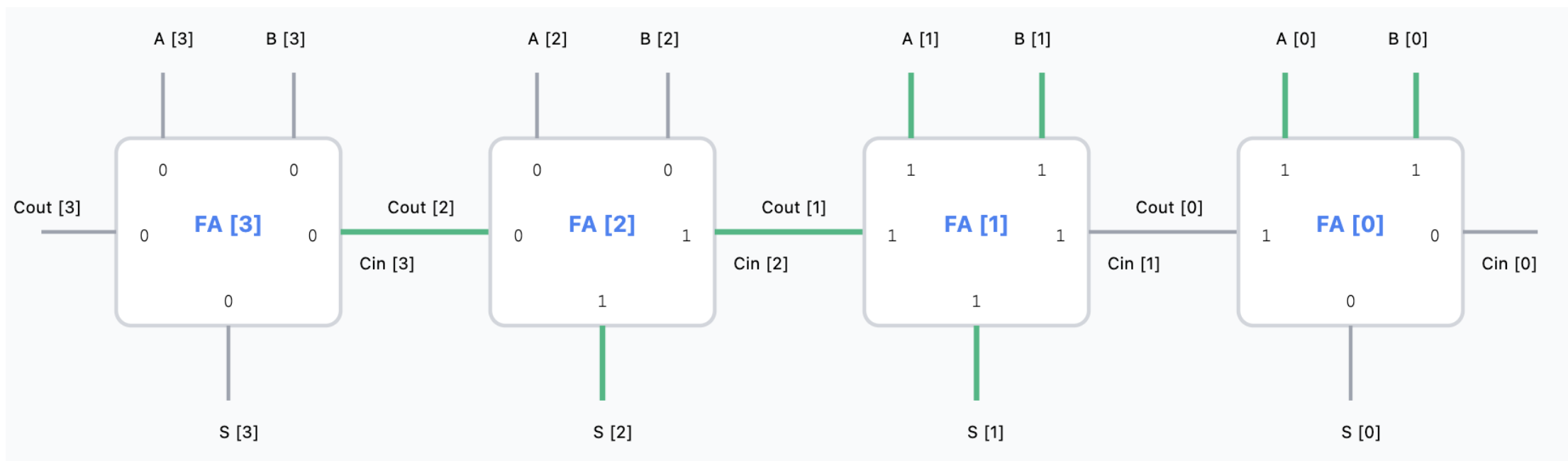


加減算器の実現

 

減算 = 負の数の加算

$$a - b = a + (-b)$$

$$= a + (\bar{b} + 1)$$

 


2の補数 : d を加算して 0 になる値 → 負の数 $-d$

正の数	1	2	3	4
d	00000001	00000010	00000011	00000100
$\sim d$	11111110	11111101	11111100	11111011
$-d$	11111111	11111110	11111101	11111100
負の数	-1	-2	-3	-4

加算器の桁上げ (キャリー) 入力 = 1

加算器のキャリー出力の反転
= 減算器の桁借り (ボロー) 出力

加減算器の実現

 



減算 = 負の数の加算

$$a - b = a + (-b)$$

$$= a + (\bar{b} + 1)$$

2の補数 : d を加算して 0 になる値 → 負の数 $-d$

正の数	1	2	3	4
d	00000001	00000010	00000011	00000100
$\sim d$	11111110	11111101	11111100	11111011
$-d$	11111111	11111110	11111101	11111100
負の数	-1	-2	-3	-4

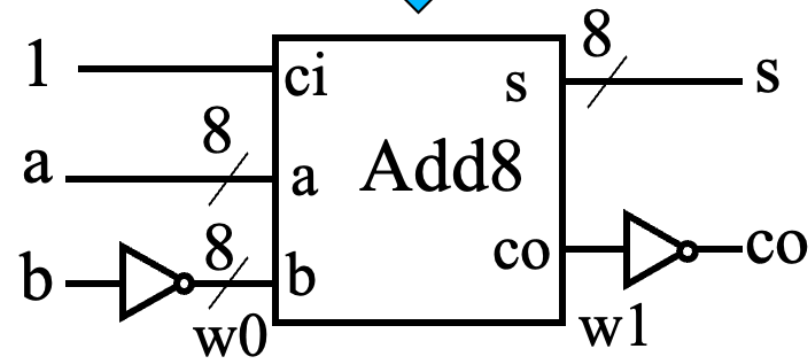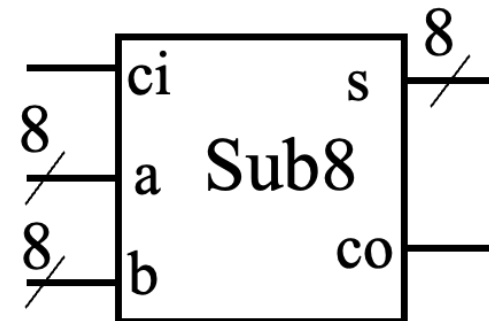

モジュール3：デジタル回路の基礎（1）

01

計算する機械へ

03

組み合わせ回路

02


論理ゲート

04

CPUの心臓部
「ALU」

前回の復習：コンピュータの5大装置


- 入力：人・環境→データ
- 出力：データ→人・物理世界

 

- **CPU (制御+演算)**：命令を解釈し、計算し、全体を制御
- **メモリ (主記憶)**：作業中のデータを一時的に展開
- **ストレージ (SSD/HDD)**：長期保存 (非揮発性)

前回の復習：コンピュータの5大装置

- 入力：人・環境→データ
- 出力：データ→人・物理世界

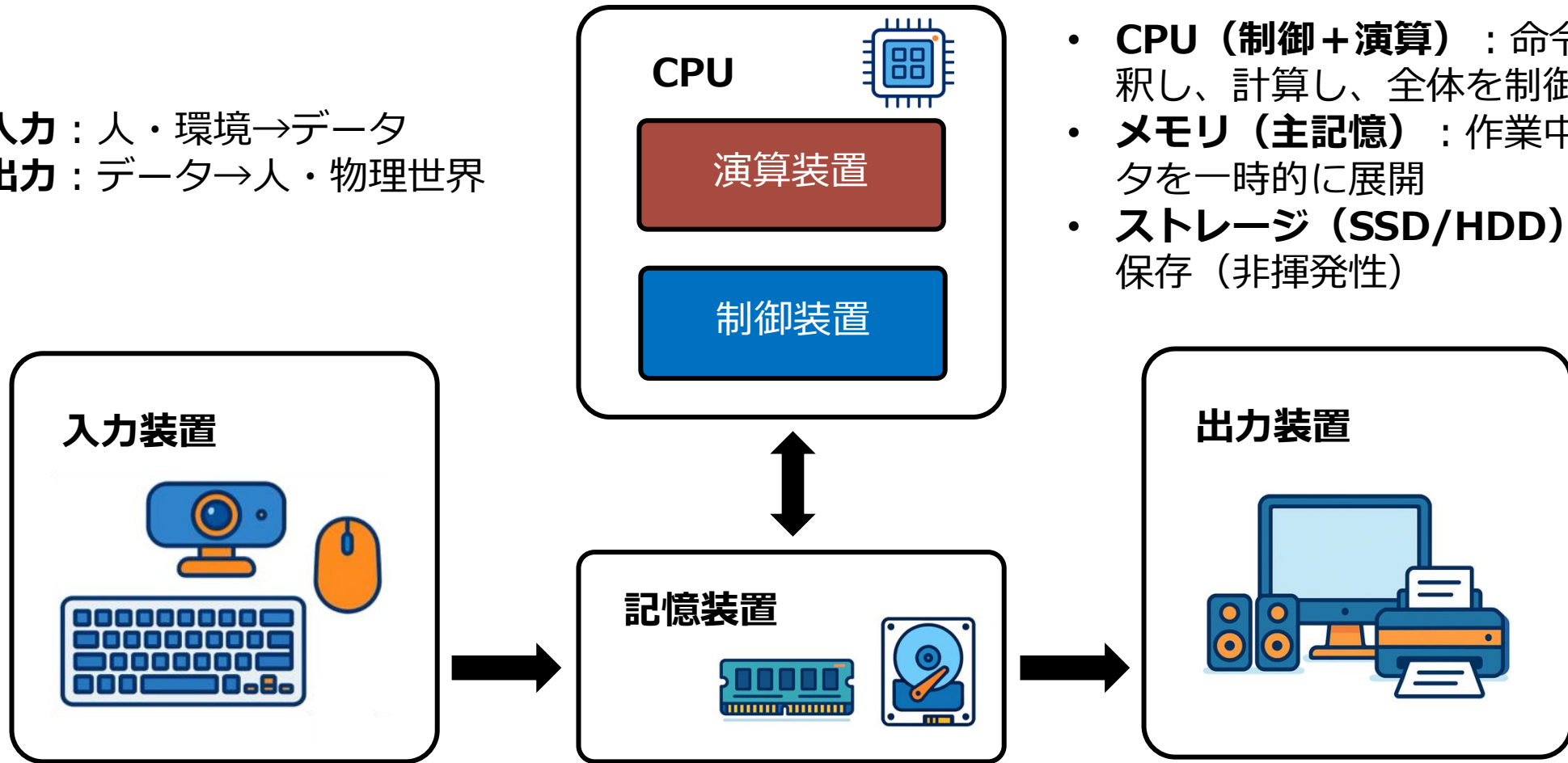


- **CPU (制御+演算)**：命令を解釈し、計算し、全体を制御
- **メモリ (主記憶)**：作業中のデータを一時的に展開
- **ストレージ (SSD/HDD)**：長期保存 (非揮発性)

CPUの計算センター「ALU」

ALU(arithmetic logic unit、算術論理演算装置)

 - 計算をまとめて行うCPUの「計算センター」
- 算術演算：足し算、引き算
- 論理演算：AND、OR など



回路の切り替え役「マルチプレクサ」


計算の切り替えスイッチ：マルチプレクサ（MUX）



- 「制御信号」で計算を選択
- 例：足し算？ それとも AND？


回路の切り替え役「マルチプレクサ」

計算の切り替えスイッチ：マルチプレクサ (MUX)

 

s	y
0	a
1	b

1bitマルチプレクサの回路図

 


2つの1bitの入力の中から1つを選択して出力

1-bit ALUを設計してみる

機能：1ビットの入力AとBを、選択入力Sによる、AND、OR、足し算

1-bit ALUを設計してみる

機能：1ビットの入力AとBを、選択入力Sによる、AND、OR、足し算

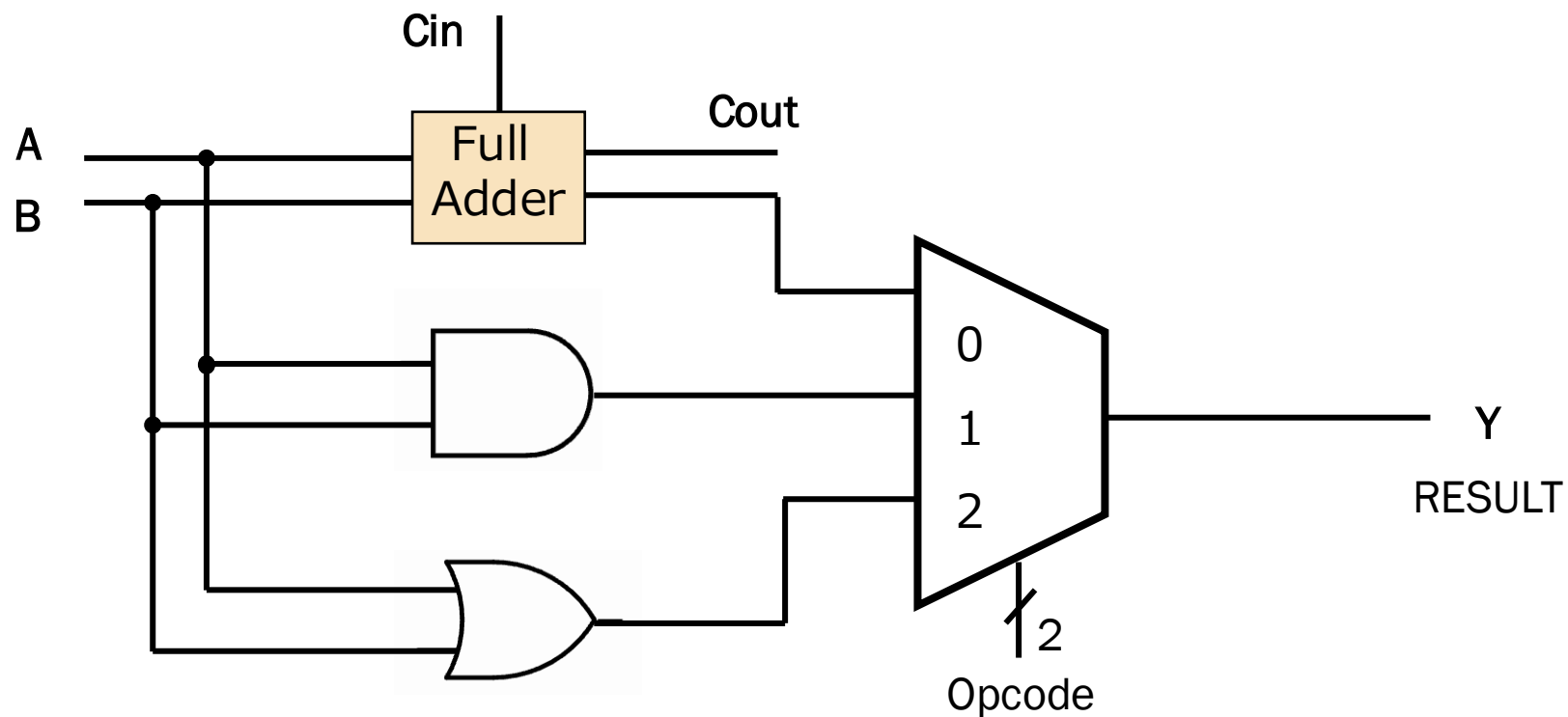

次回：コンピュータはどうやってその結果を『記憶』している