

集中講義令和8年2月24日～26日

コンピュータシステム入門

Day 2: デジタル回路の基礎 (2)

講師 陳 オリビア (大学院システム情報科学研究所)


TA GPT-5 Thinking (OPEN AI)

Gemini 2.5 pro (Google)

今日のスケジュール

	時間帯	モジュール	タイプ
午前中	10:00 ~ 11:00	デジタル回路の基礎 (2) 	講義
	11:00 ~ 11:15	Coffee Break	
	11:15 ~ 12:30	コンピューターアーキテクチャ	講義
	12:30 ~ 13:30	Lunch Break	
午後	13:30 ~ 14:30	性能評価とチップ設計	講義
	14:30 ~ 15:00	Verilogで回路を記述してみよう	演習
	15:00 ~ 15:15	Coffee Break	
	15:15 ~ 17:00	Verilogで回路を記述してみよう (継続)	演習

デジタル回路の基礎 (2)

 

コンピュータはどうやって物事を
「記憶」するのか？

モジュール4：デジタル回路の基礎（2）

01

「記憶」への扉

03

順序回路

02

記憶の最小単位

04

メモリの構成

モジュール4：デジタル回路の基礎（2）

01

「記憶」への扉

03

順序回路

02




記憶の最小単位

04


メモリの構成

前回の復習：組み合わせ回路

前回のまとめ：組み合わせ回路

   

 - 入力が決まれば、出力は常に一意に決まる。
- 例：加算器（計算はできる）
- **しかし…過去の入力や結果を覚えておくことができない！**



今日の核心的な問い

計算結果の保存

現在の状態の維持


?

次の動作の準備



どうすれば、回路に「状態」を記憶させられるのか？

基本アイデア：フィードバック

 

もし、回路の「出力」を、再び「入力」に戻したら…？

モジュール4：デジタル回路の基礎（2）

01

「記憶」への扉

03

順序回路



02

記憶の最小単位

04





メモリの構成

不安定な記憶回路：NOT×2のフィードバック

  


- **不安定な記憶回路**
- ONとOFFを高速で繰り返し、状態が安定しない。
- これでは記憶装置として使えない…

安定した記憶回路：SRラッチ

    


安定した記憶回路：SRラッチ

 


S	R	Q	\bar{Q}
0	0	保持	保持
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0


安定した記憶回路：SRラッチ

 


A	B	A+B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

 

A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

 

SRラッチの動作①：セット

 

参考：NORの真理値表


A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

- **Set (S) = 1**：記憶を「1」にする
- Sに「1」を入力すると、出力Qが「1」になる

SRラッチの真理値表

S	R	Q	\bar{Q}
1	0	1	0

SRラッチの動作②：リセット

 

参考：NORの真理値表


A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

SRラッチの真理値表

S	R	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0

- **Reset (R) = 1** : 記憶を「0」にする
- Rに「1」を入力すると、出力Qが「0」になる

SRラッチの動作③：記憶の保持

 

参考：NORの真理値表


A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

SRラッチの真理値表

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	保持	保持
0	1	0	1
1	0	1	0

- **S=0, R=0**：記憶を「保持」する
- 両方の入力が0のとき、回路は直前の状態を保ち続ける。
これが「記憶」の正体！

SRラッチの問題点

 

参考：NORの真理値表

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0


SRラッチの真理値表

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	保持	保持
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

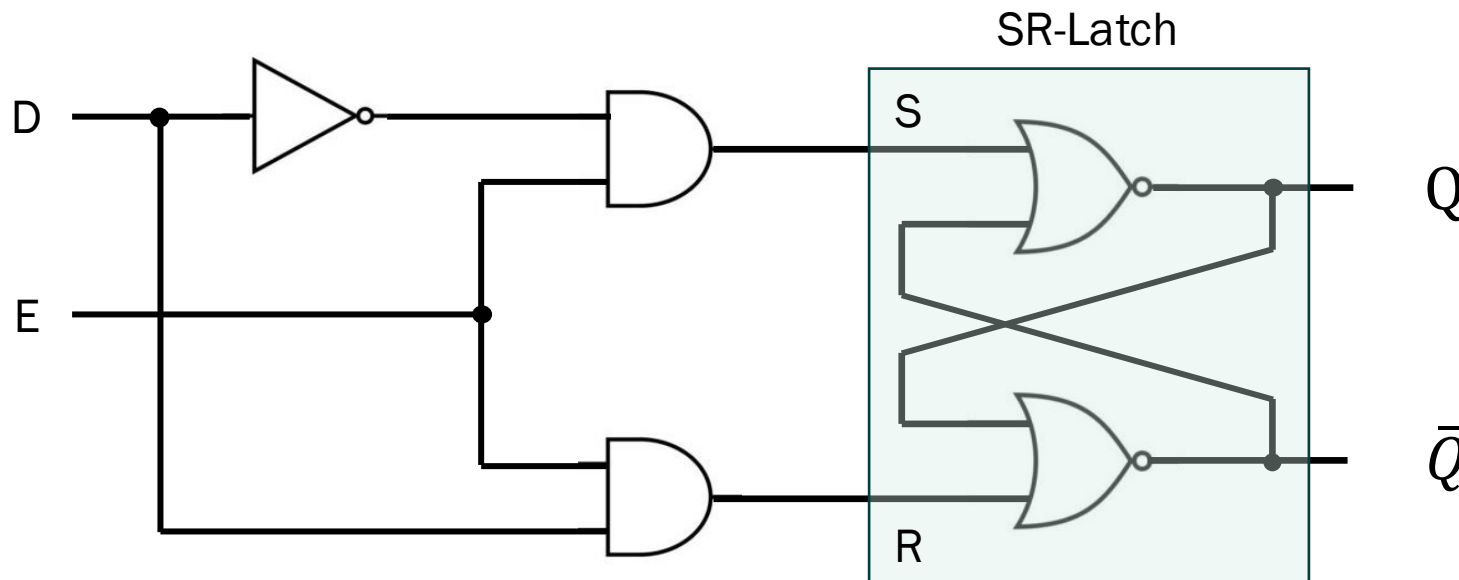- **問題点：S=1, R=1の入力**
- 出力が矛盾した状態になり、次にS, Rが0に戻ったときに状態が不安定になる。

Dラッチ：より安全な記憶素子

- Dラッチ：入力を1つにして問題を解決
- データ入力(D)と、書き込み許可(E)の2つの入力を持つ




Dラッチの真理値表

D	E	Q	\bar{Q}

Dラッチ：より安全な記憶素子

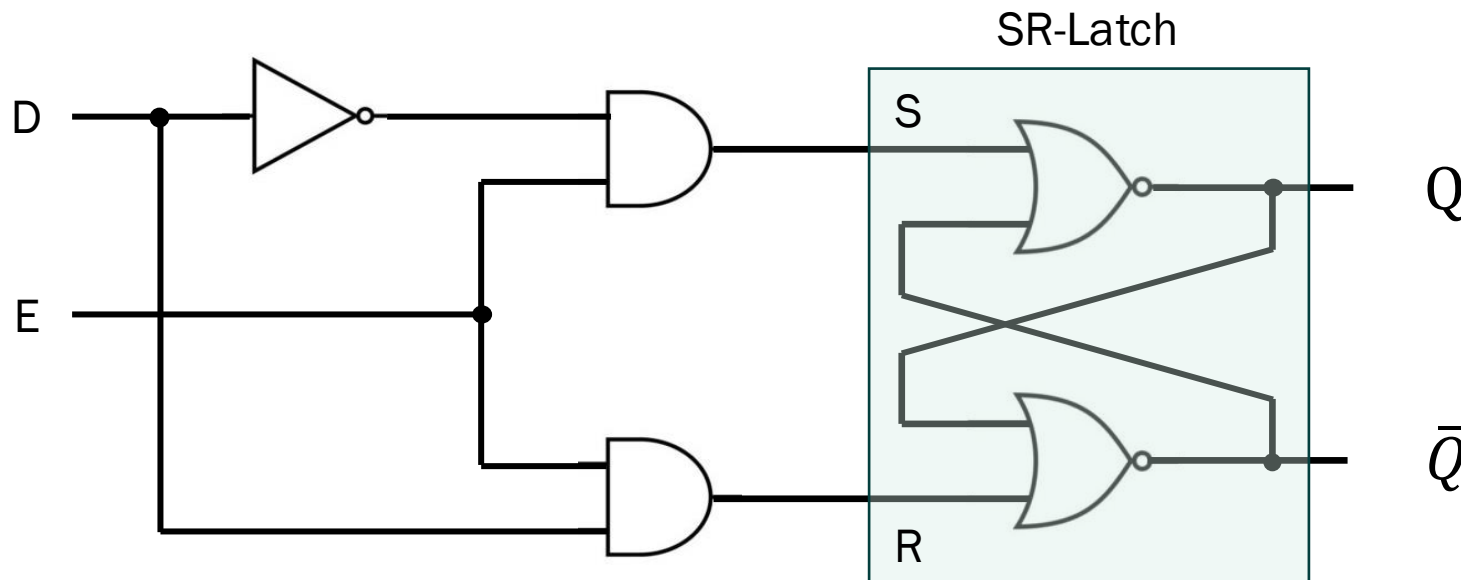- Enable = 1 のとき：データ(D)を書き込む (QはDと同じになる)
- Enable = 0 のとき：データを保持する (Qは変化しない)



Dラッチの真理値表

E	D	Q	\bar{Q}
0	0	保持	保持
0	1	保持	保持
1	0	0	1
1	1	1	0

モジュール4：デジタル回路の基礎（2）

01

「記憶」への扉

03

順序回路


02

記憶の最小単位

04

メモリの構成

タイミングの問題

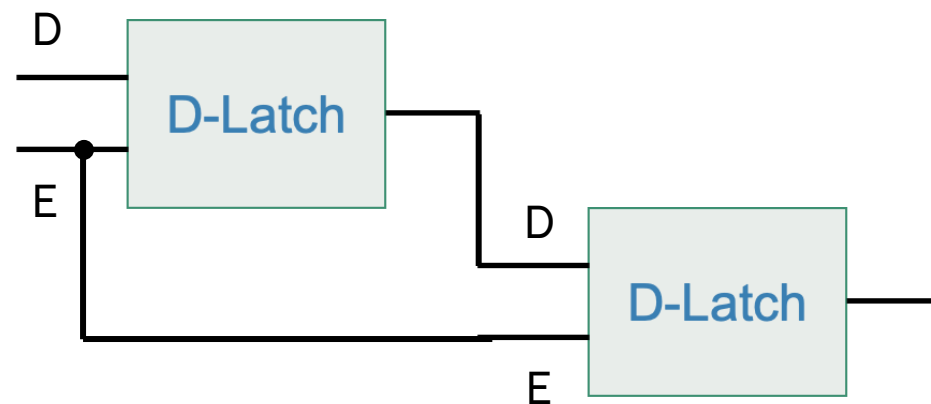


複数の記憶素子を連携させるには、どうすればいい？

解決策：クロック信号



- **クロック信号：コンピュータの「指揮者」**
- 全ての記憶素子に、同じタイミングで「今だ！」という信号を送る。



クロックの波形

 

クロック信号は、ONとOFFを正確なリズムで繰り返す電気信号。

Dフリップフロップ：記憶の完成形

  - Dフリップフロップ (DFF)：現代の記憶素子の基本
- クロックがONになる瞬間（立ち上がりエッジ）だけ、データを更新する



CLK	D	Q	\bar{Q}
LOW	0	Latch	Latch
LOW	1	Latch	Latch
HIGH	0	0	1
HIGH	1	1	0

モジュール4：デジタル回路の基礎（2）

01

「記憶」への扉

03

順序回路


02

記憶の最小単位

04


メモリの構成

1ビットから複数ビットへ：レジスタ

 


DFF: 1 ビットメモリ

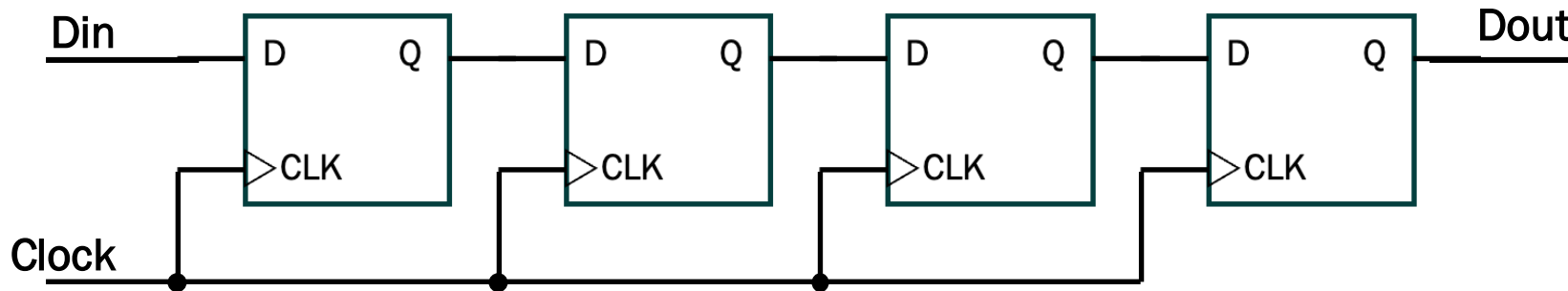- レジスタ：複数のビットをまとめて記憶する装置
- CPU内部で、計算結果などを一時的に保持するために使われる。




4-bit Shift Register

1ビットから複数ビットへ：レジスタ

 


- **レジスタ：複数のビットをまとめて記憶する装置**
- CPU内部で、計算結果などを一時的に保持するために使われる。


DFF: 1 ビットメモリ

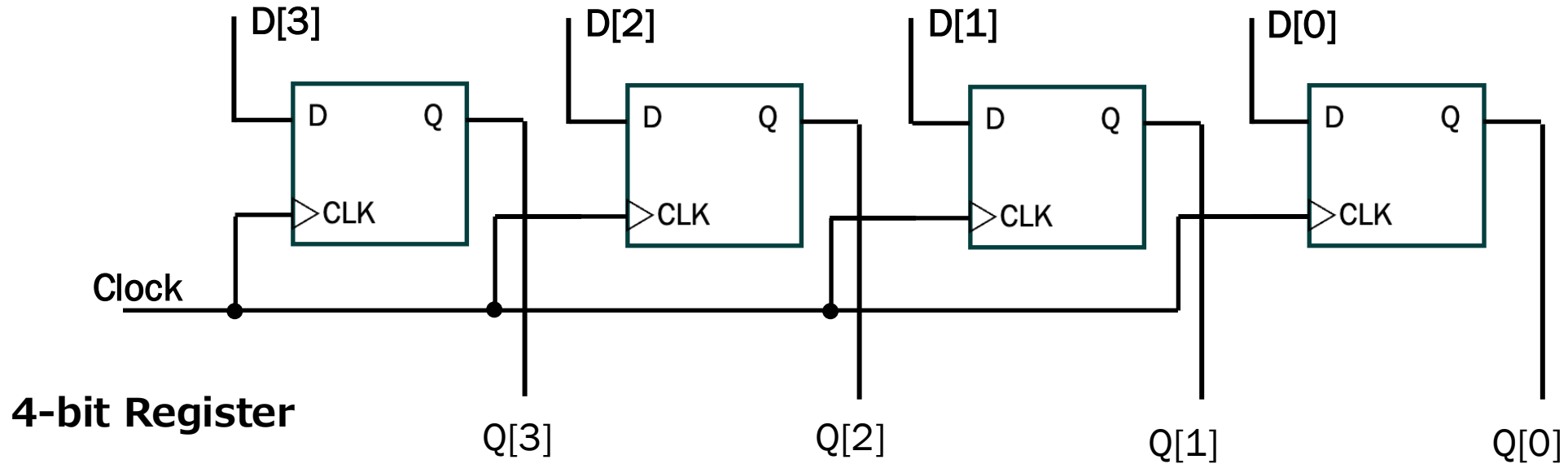


レジスタの動作

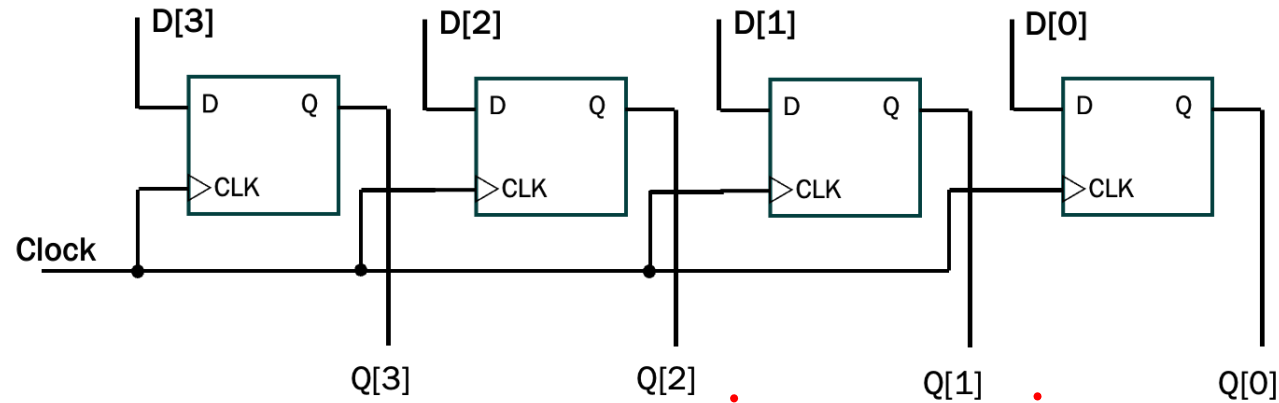


クロックが一回「カチッ」と鳴るたびに、4ビットのデータがまとめて記憶される

 

より大きな記憶装置：メモリ(RAM)

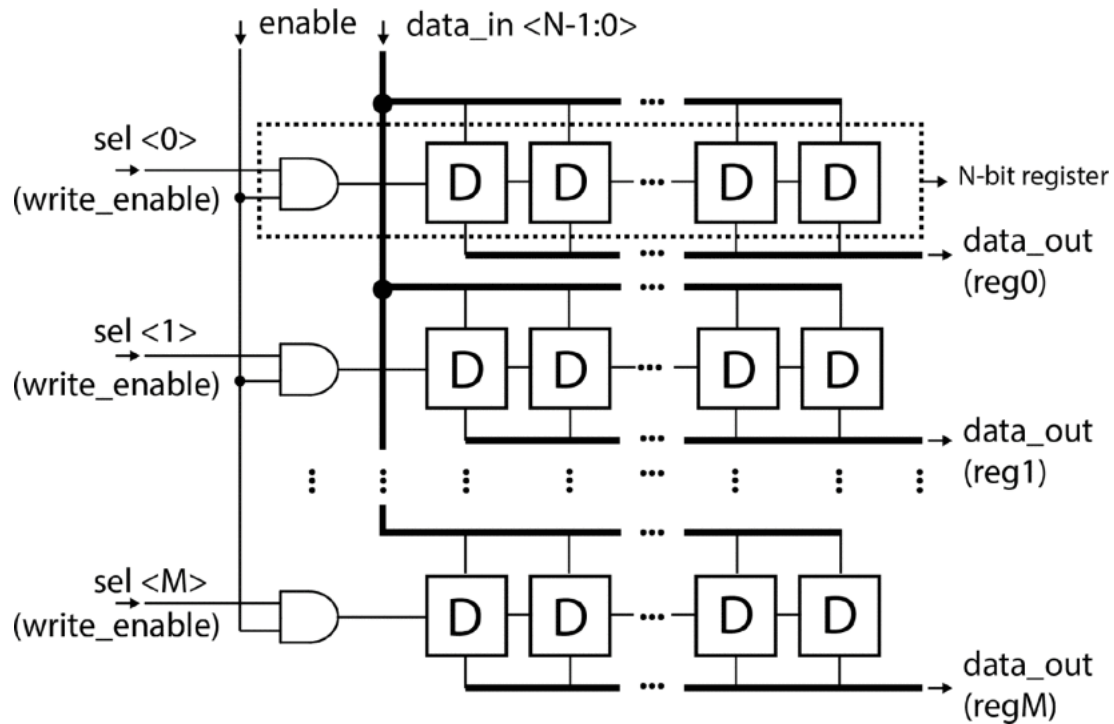

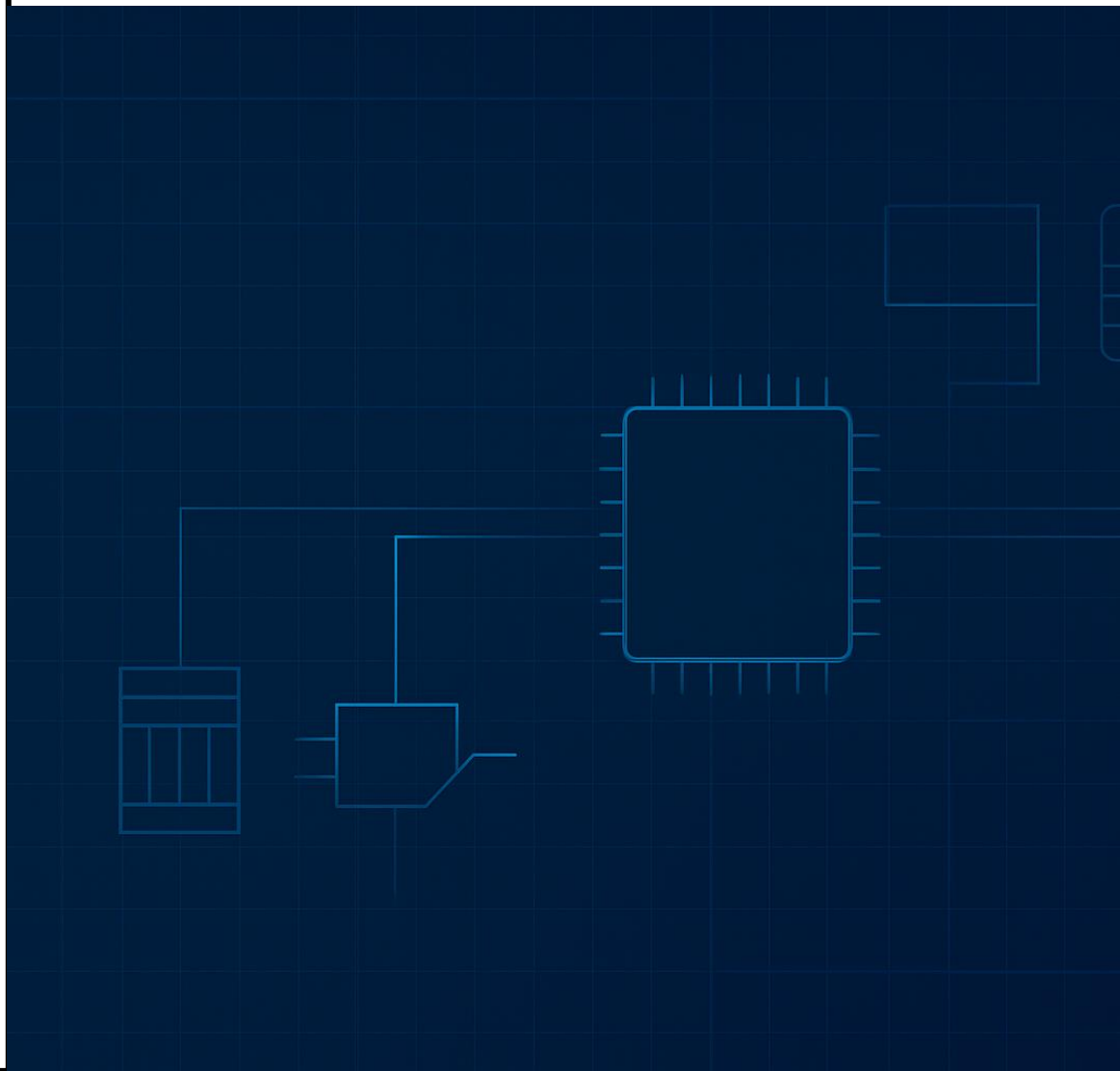- **メモリ(RAM)：膨大な数のレジスタの集合体**
- 数百万、数億の記憶場所に、それぞれ「住所（アドレス）」が割り振られている



次回：コンピューターアーキテクチャ